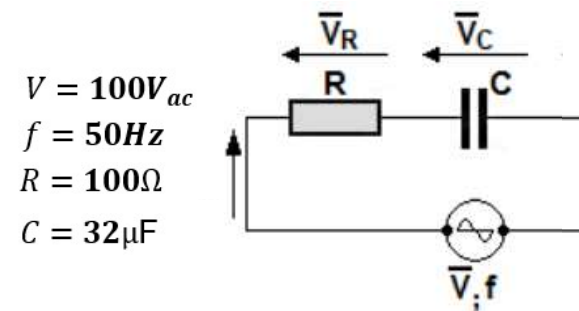


PRINCIPIOS ELÉCTRICOS

Circuitos de alterna FASORES

Circuitos en alterna


1- Circuito RC en serie



Calcular:

- La impedancia total del circuito
- La intensidad que circula por el circuito
- La caída de potencial en cada uno de los componentes
- La potencia

Circuitos en alterna

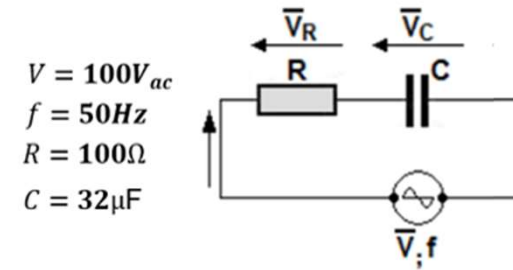

a. La impedancia total del circuito

$$\omega = 2\pi f = 314.2 \frac{rad}{s}$$

$$X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{314.2 \frac{rad}{s} 32\mu F} = 99.46\Omega$$

$$R = 100\Omega$$

$$\bar{Z} = 141e^{-44.84j}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{10000 + (99.46)^2} = 141\Omega$$

$$\varphi = \arctan \left[\frac{X_L - X_C}{R} \right]$$

$$\varphi = \arctan \left(\frac{-X_C}{R} \right) = -44.84^\circ$$

b. La intensidad que circula por el circuito


$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = \frac{100e^{0j}}{141e^{-44.84j}} = 0.709e^{44.84j}$$

c. La tensión en cada componente

$$X_C = 99.46e^{-90j} \quad \bar{V}_C = \bar{X}_C \bar{I} = 99.46e^{-90j} \cdot 0.71e^{44.84j} = 70.62 e^{-45.16j}$$

$$R = 100\Omega \quad \bar{V}_R = R \bar{I} = 100 \cdot 0.71e^{44.84j} = 71 e^{44.84j}$$

Circuitos en alterna

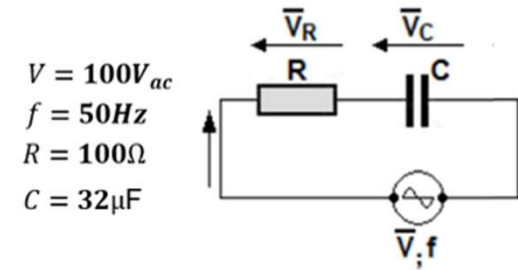


$$\bar{I} = 0.71e^{44.84j}$$

$$\bar{V}_C = 70.62 e^{-45.16j}$$



$$\bar{V}_R = 71 e^{44.84j}$$

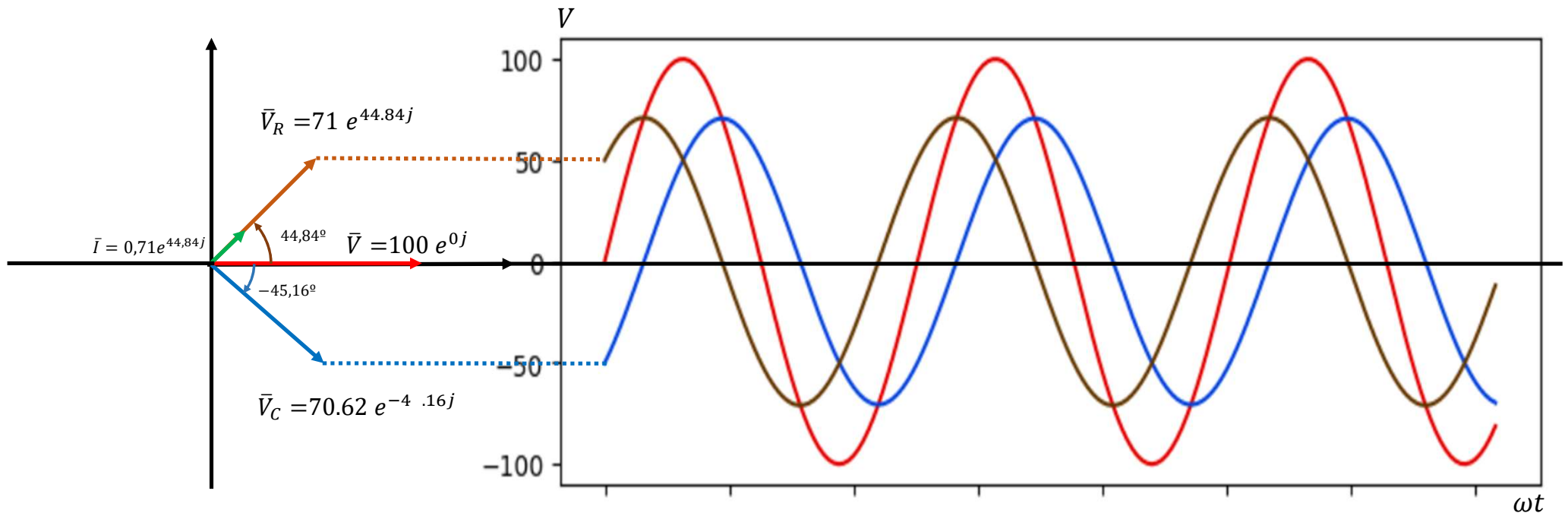— V total
— V resistencia
— V condensador



Circuitos en alterna

d. Calcular la potencia del circuito

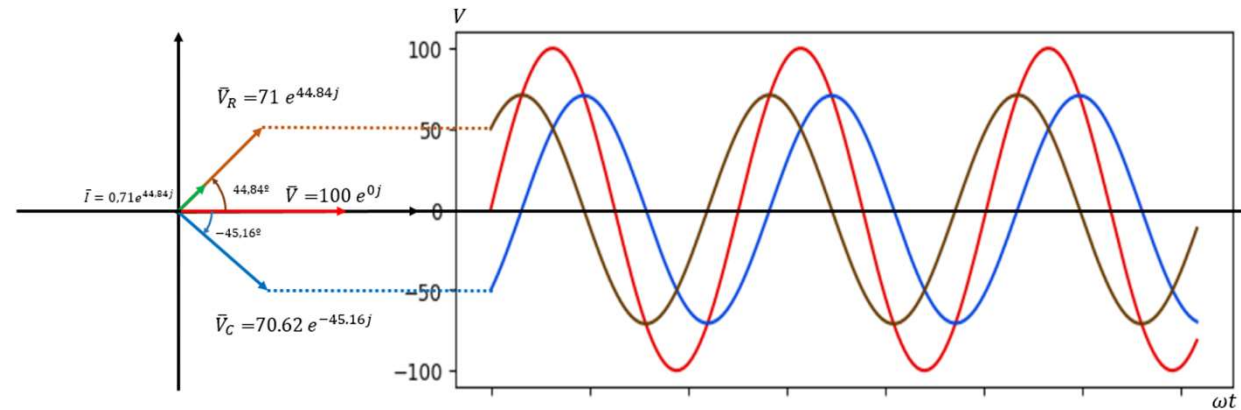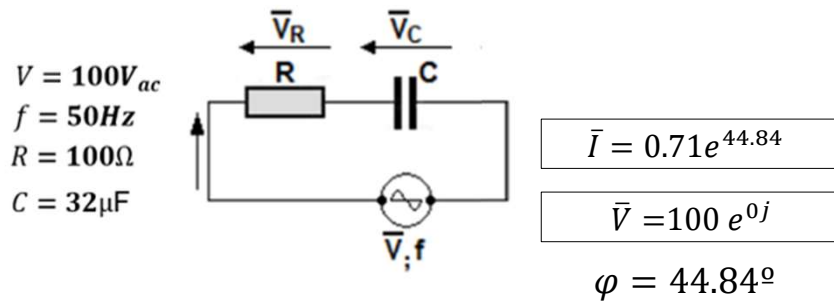

Potencia total activa, reactiva: generada por la F.A.

Potencia activa total:

$$P = VI \cos \varphi = I \cdot V \cdot \cos(44.84) = 27W$$


Potencia aparente total

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 35VA$$

Potencia reactiva total:

$$Q = VI \sin \varphi = VI \sin(44.84) = 23VA$$

Circuitos en alterna

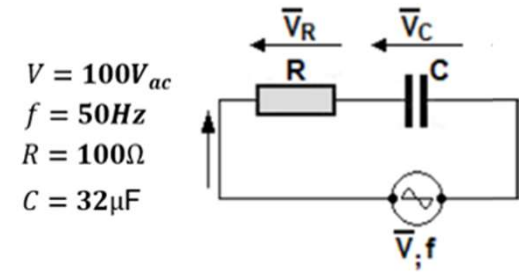

Potencia activa por componente: absorbida por cada componente

$$P_R = V_R I_R \cos(\varphi_R) = VI \cos(0) = 25W$$

$$P_C = V_C I_C \cos(\varphi_C) = VI \cos(-90) = 0$$

$$P = P_R + P_C = 25W$$

Potencia aparente total

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 35VA$$


Potencia reactiva por componente:

$$Q_R = V_R I_R \sin(\varphi_R) = 25 \cdot \sin(0) = 0$$

$$Q_C = V_C I_C \sin(\varphi_C) = 25 \cdot \sin(-90) = -25VA$$

$$Q = Q_R + Q_C = -25VA$$


$$|Q| = 25VA$$

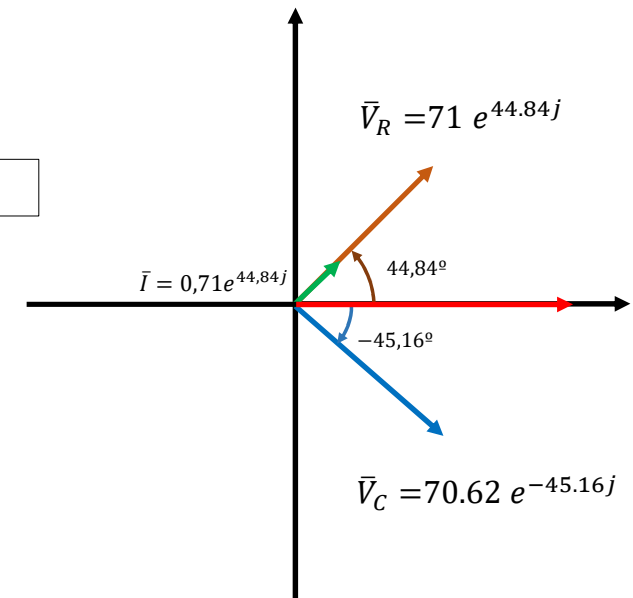

Circuitos en alterna

2- Circuito RL en serie
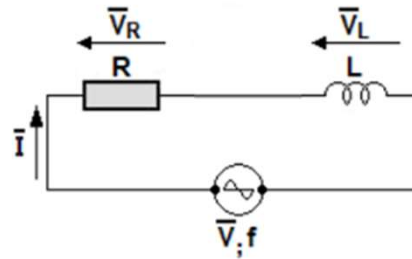
$$\begin{aligned} V &= 100V_{ac} \\ f &= 50Hz \\ R &= 100\Omega \\ L &= 0,75H \end{aligned}$$



Calcular:

- La impedancia total del circuito
- La intensidad que circula por el circuito
- La caída de potencial en cada uno de los componentes
- La potencia

Circuitos en alterna

$$\begin{aligned} V &= 100V_{ac} \\ f &= 50Hz \\ R &= 100\Omega \\ L &= 0,75H \end{aligned}$$

Solución

a. La impedancia total del circuito

$$\omega = 2\pi f = 314.2 \frac{rad}{s}$$

$$X_L = L\omega = 0,75H * 314.2 \frac{rad}{s} = 235.6\Omega$$

$$\bar{Z} = 256e^{68.7j}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{10000 + (235.6)^2} = 256\Omega$$

$$\varphi = \arctan \left[\frac{X_L - X_C}{R} \right]$$

$$\varphi = \arctan \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right) = 68.7^\circ$$

b. La intensidad que circula por el circuito

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = \frac{100e^{0j}}{256e^{68.7j}} = 0.39e^{-68.7j}$$

c. La tensión en cada componente

$$X_L = 235.6e^{90j}$$


$$\bar{V}_L = \bar{X}_L \bar{I} = 235.6e^{90j} \cdot 0.39e^{-68.7j} = 91.88 e^{21.3j}$$

$$R = 100\Omega$$

$$\bar{V}_R = R \bar{I} = 100 \cdot 0.39e^{-68.7j} = 39 e^{-68.7j}$$

Circuitos en alterna

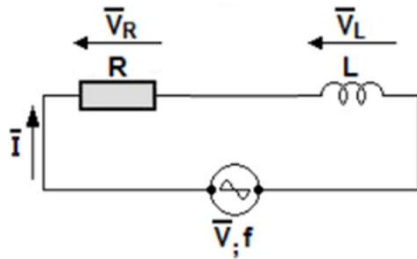
$V = 100V_{ac}$
 $f = 50Hz$
 $R = 100\Omega$
 $L = 0,75\Omega$



$$\bar{I} = 0.39e^{-68.7j}$$



$$\bar{V}_L = 91.88 e^{21.3j}$$

$$\bar{V}_R = 39 e^{-68.7j}$$

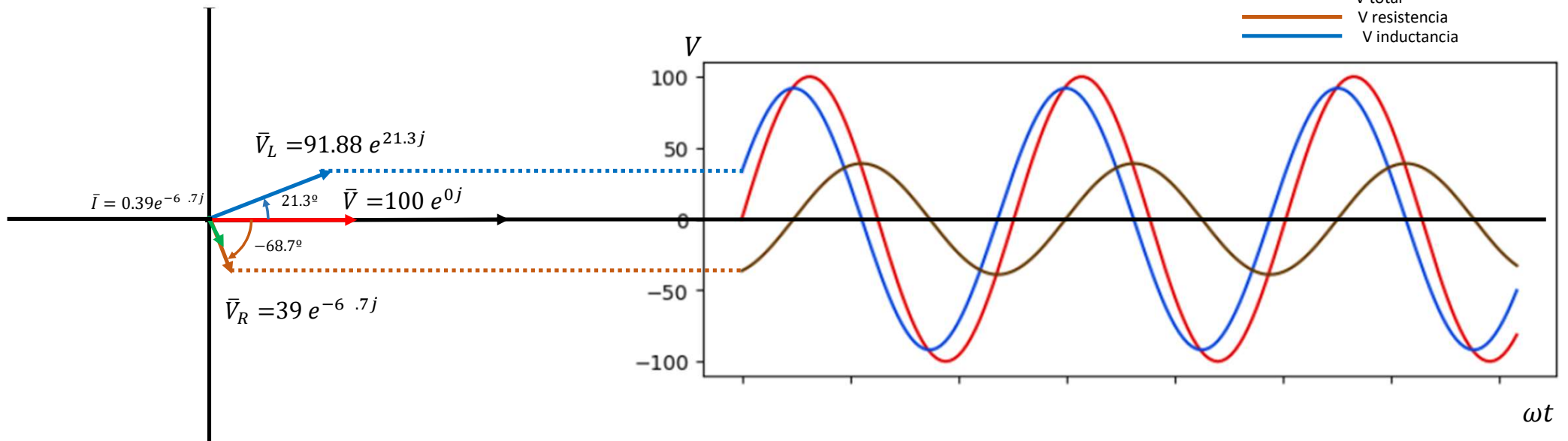

Circuitos en alterna

d. Calcular la potencia del circuito

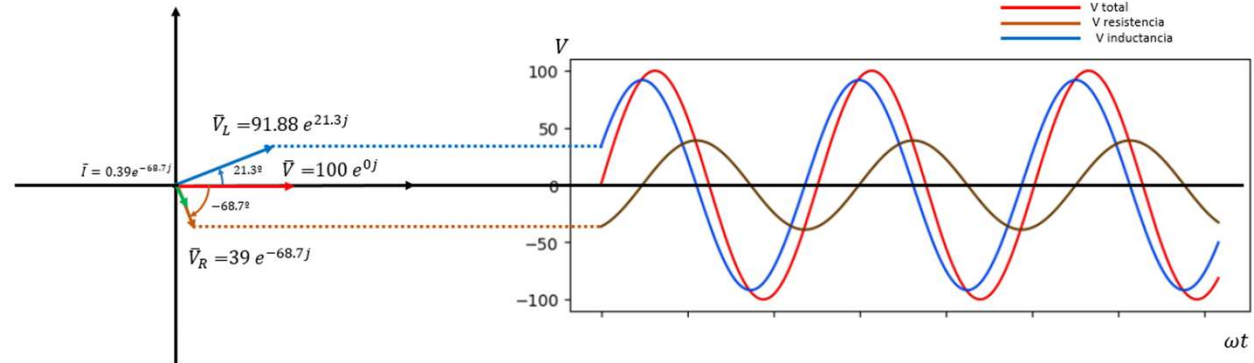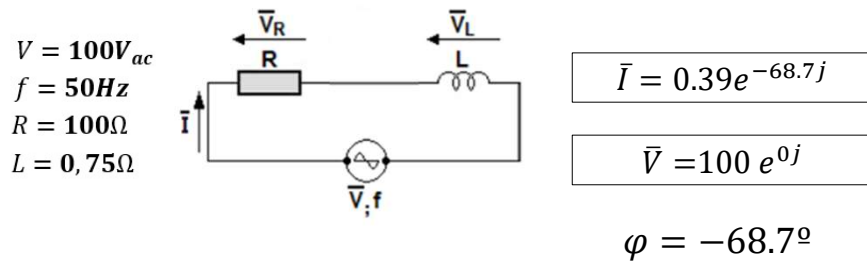

Potencia total activa, reactiva: generada por la F.A.

Potencia activa total (valores eficaces):

$$P = VI \cos \varphi = VI \cos(-68.7) = 7.1W$$


Potencia aparente total

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 20VA$$

Potencia reactiva total (valores eficaces):

$$Q = VI \sin \varphi = VI \sin(-68.7) = -18VA$$

Circuitos en alterna

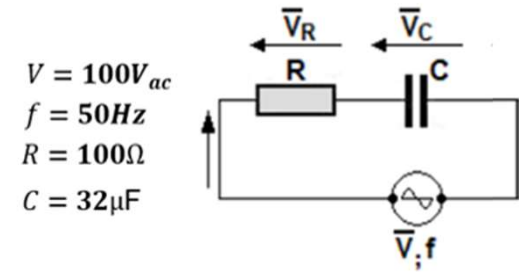

Potencia activa por componente: absorbida por cada componente

$$P_R = V_R I_R \cos(\varphi_R) = VI \cos(0) = 7.1W$$

$$P_L = V_L I_L \cos(\varphi_L) = 0$$

$$P = P_R + P_L = 7.1W$$

Potencia aparente total

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 10VA$$


Potencia reactiva por componente:

$$Q_R = V_R I_R \sin(\varphi_R) = 0$$

$$Q_L = V_L I_L \sin(\varphi_L) = VI \sin(90) = 17.5VA$$

$$Q = Q_R + Q_L = 17.5VA$$


$$|Q| = 17.5VA$$

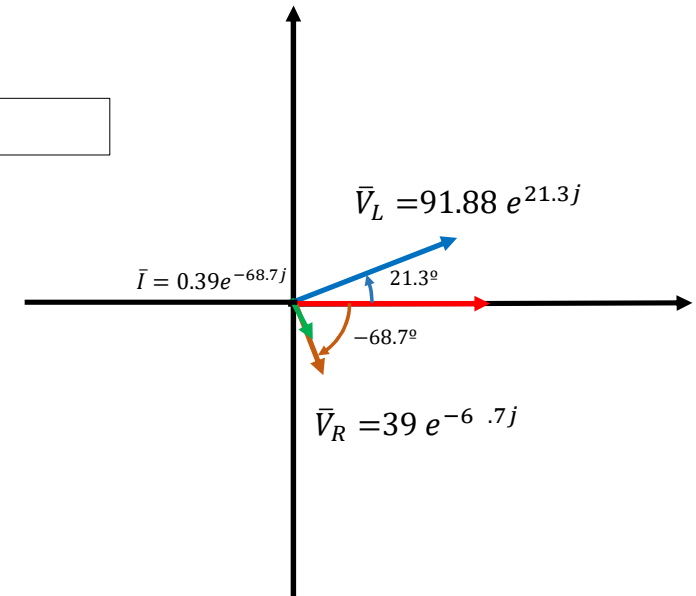

Circuitos en alterna

3- Circuito RLC en serie
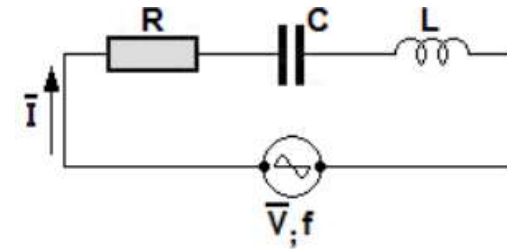
$$\begin{aligned} V &= 100V_{ac} \\ f &= 50Hz \\ R &= 100\Omega \\ L &= 0,75H \\ C &= 32\mu F \end{aligned}$$



Calcular:

- La impedancia total del circuito
- La intensidad que circula por el circuito
- La caída de potencial en cada uno de los componentes
- La potencia

Circuitos en alterna

Solución

a. La impedancia total del circuito

$$\omega = 2\pi f = 314.2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{314.2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} 32 \mu\text{F}} = 99.5 \Omega$$

$$X_L = L\omega = 0.75 \text{H} * 314.2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 235.6 \Omega$$

$$\bar{Z} = 168.9 e^{53.7j}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{10000 + (235.6 - 99.54)^2} = 168.9 \Omega$$

$$\varphi = \arctan \left[\frac{X_L - X_C}{R} \right]$$

$$\varphi = \arctan \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right) = 0.937 \text{ rad} = 53.7^\circ$$

$$\begin{aligned} V &= 100V_{ac} \\ f &= 50\text{Hz} \\ R &= 100\Omega \\ L &= 0.75\text{H} \\ C &= 32\mu\text{F} \end{aligned}$$

b. La intensidad que circula por el circuito

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = \frac{100 e^{0j}}{168.9 e^{53.7j}} = 0.6 e^{-53.7j}$$

Circuitos en alterna

c. La tensión en cada componente

$$\begin{aligned} V &= 100V_{ac} \\ f &= 50Hz \\ R &= 100\Omega \\ L &= 0,75H \\ C &= 32\mu F \end{aligned}$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = 0.6e^{-53,7j}$$

$$X_L = 235.6e^{90j} \quad \bar{V}_L = \bar{X}_L \bar{I} = 0.6e^{-53,7j} 235.6e^{90j} = 141.4 e^{36.3j}$$

$$X_C = 99.5e^{-90j} \quad \bar{V}_C = \bar{X}_C \bar{I} = 0.6e^{-53,7j} 99.5e^{-90j} = 60 e^{-143.7j}$$

$$R = 100 \quad \bar{V}_R = R \bar{I} = 0.6e^{-53,7j} 100 = 60 e^{-53.7j}$$

7. CORRIENTE ALTERNA


$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = 0.6e^{-53.7j}$$

$$\bar{V}_L = 141.4 e^{36.3j}$$

$$\bar{V}_C = 60 e^{-143.7j}$$


$$\bar{V}_R = 60 e^{-53.7j}$$

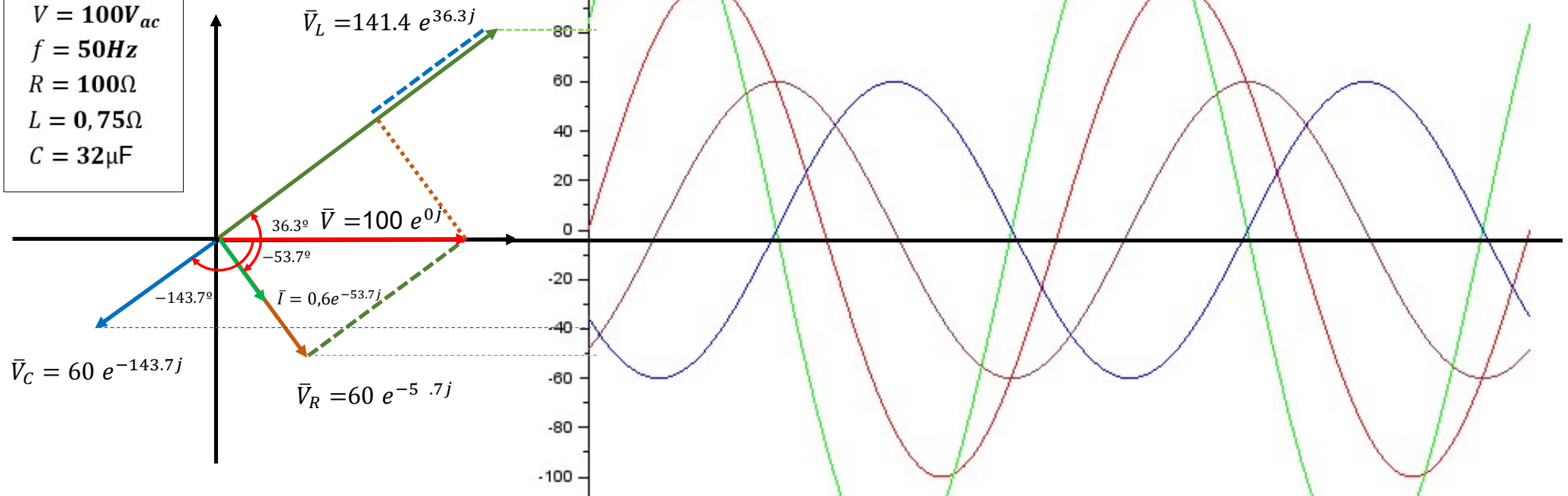$V = 100V_{ac}$
 $f = 50Hz$
 $R = 100\Omega$
 $L = 0,75mH$
 $C = 32\mu F$




Circuitos en alterna

d. Calcular la potencia del circuito

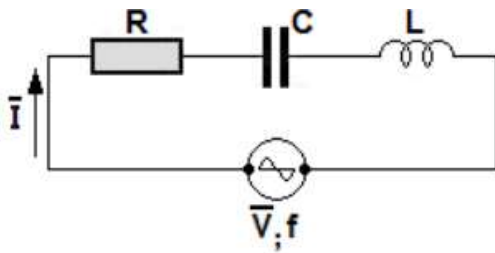
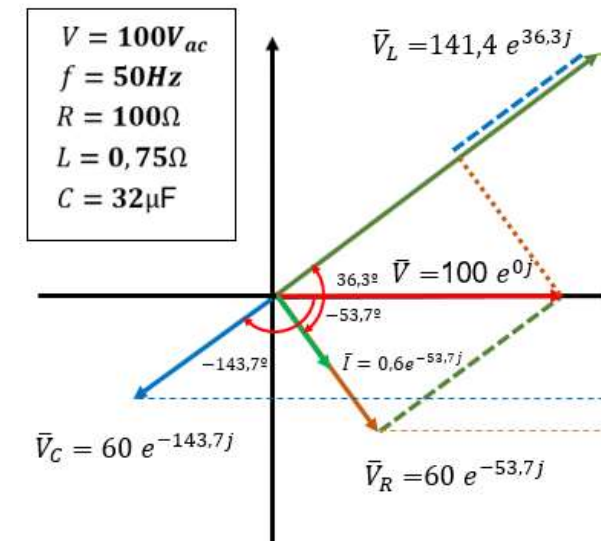
$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = 0,6e^{-53,7j}$$



Potencia total activa, reactiva: generada por la F.A.

$$P = VI\cos\varphi = VI * \cos(53.7) \sim 18W$$

$$Q = VI\sin\varphi = VI\sin(53.7) = 24VA$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 31.4VA$$

Circuitos en alterna

Potencia activa por componente: absorbida por cada componente

$$P_R = V_R I_R \cos(\varphi_R) = 18 \cos(0) = 18W$$

$$P_C = V_C I_C \cos(\varphi_C) = 0$$

$$P_L = V_L I_L \cos(\varphi_L) = 0$$

$$P = P_R + P_C + P_L = 18W$$

Potencia reactiva por componente:

$$Q_R = V_R I_R \sin(\varphi_R) = 0$$

$$Q_C = V_C I_C \sin(\varphi_C) = 18 \sin(90) = 18$$

$$Q_L = V_L I_L \sin(\varphi_L) = VI \sin(-90) = -42.2$$

$$Q = Q_R + Q_C + Q_L = -24.2VA$$

$$|Q| = 24.2VA$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 31.4VA$$

Teorema de Boucherot

